
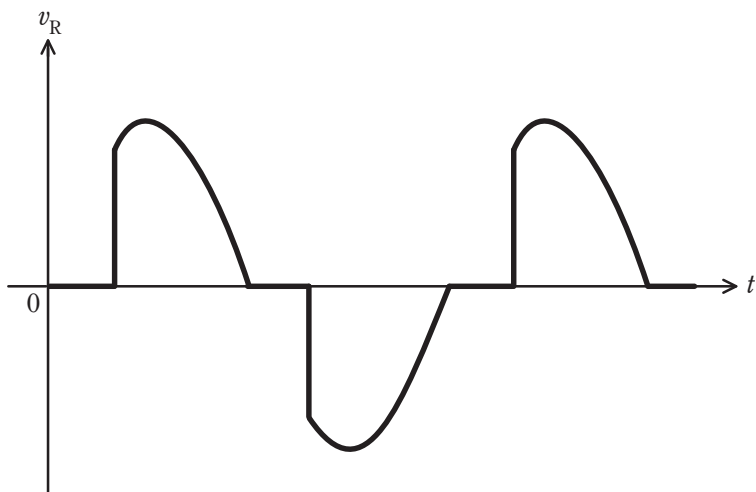


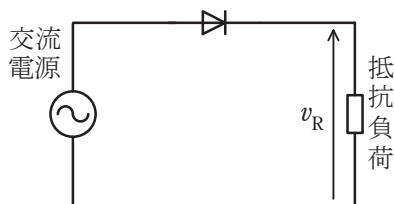
問 10 図に示す出力電圧波形 v_R を得ることができる電力変換回路として、正しいものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。ただし、回路中の交流電源は正弦波交流電圧源とする。




(1)




(2)

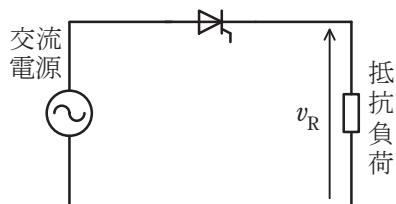

(3)

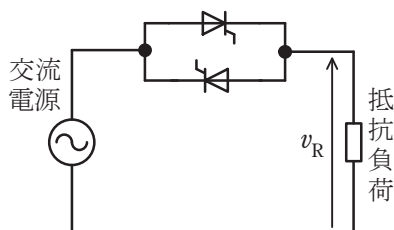

(4)

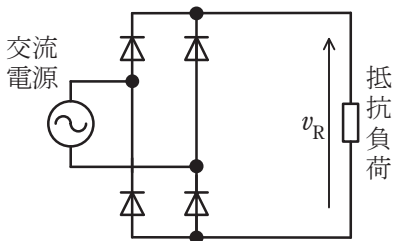

(5)

