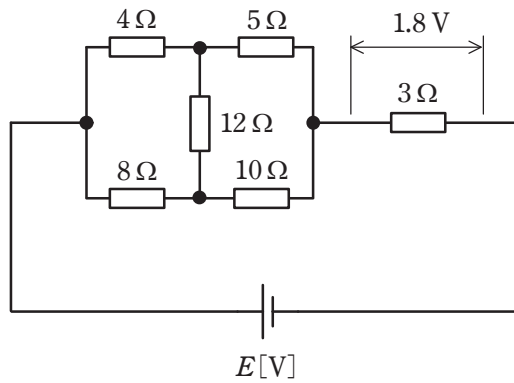


問5 図のような直流回路において、抵抗 3Ω の端子間の電圧が 1.8V であった。このとき、電源電圧 $E[\text{V}]$ の値として、最も近いものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。



(1) 1.8

(2) 3.6

(3) 5.4

(4) 7.2

(5) 10.4