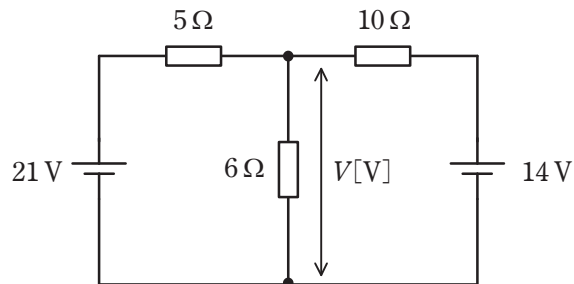


問6 図のような直流回路において、抵抗 6Ω の端子間電圧の大きさ V の値[V]として、正しいものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。



(1) 2

(2) 5

(3) 7

(4) 12

(5) 15