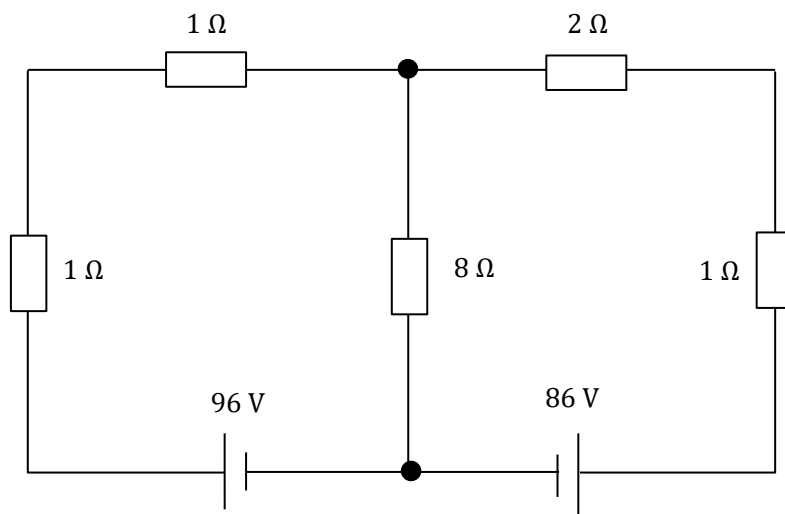


問6 図のような 5 つの抵抗と 2 つの直流電源から構成される直流回路がある。この回路において、 $8\ \Omega$ の抵抗で消費される電力の値 [W] として、最も近いものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。



- (1) 200 (2) 288 (3) 512 (4) 648 (5) 800