[表面] 試験が始まる前にこの頁に書いてあることをよく読んでください。 (裏面は試験問題になっているので、指示があるまで見てはいけません)

第一種電気工事士 技能試験 [試験時間 60分]

〈〈 注意事項 〉〉

- 1. 受験番号札に受験番号及び氏名を記入し、試験終了後、作品にしっかりと取り付けてください。取り付け位置は、どこでも結構です。
- 2. 試験終了後、作業を続けている場合は、失格となります。

〈〈 支給材料等の確認 〉〉

試験開始前に監督員が指示しますので、指示に従って与えられた材料等を下記の材料表と必ず照合し、 材料の不良や不足等があれば監督員に申し出てください。

試験開始後の支給材料の交換には、一切応じられませんので、材料確認の時間内に必ず確認してください。 なお、監督員の指示があるまで照合しないでください。

1.		1本
2.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(シース青色), 2.0 mm, 3 心,長さ約 400 mm ····	1本
3.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(シース青色),2.0mm,2 心,長さ約 450mm ····	1本
4.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 3心, 長さ約 450mm ······	1本
5.	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形, 1.6mm, 2 心, 長さ約 1700mm ······	1本
6.	$600 m V$ ビニル絶縁電線, $5.5 m mm^2$,緑色,長さ約 $200 m mm$ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1本
7.	600V ビニル絶縁電線,1.6mm,緑色,長さ約 150mm · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1本
8.	端子台 (変圧器の代用), 3P ···································	1個
9.	端子台 (変圧器の代用), 2P ···································	1個
10.	ランプレセプタクル(カバーなし)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1個
11.	引掛シーリングローゼット(ボディのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1個
12.	埋込連用タンブラスイッチ(片切) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2個
13.	埋込連用接地極付コンセント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1個
14.	埋込連用取付枠	1枚
15.	ジョイントボックス(アウトレットボックス 19mm 4 箇所ノックアウト打抜き済み)	1個
16.	ゴムブッシング (19) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4個
17.	リングスリーブ(小)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(予備品を含む)	5 個
18.	リングスリーブ (中)(予備品を含む)	2個
19.	差込形コネクタ (2本用)	4個
	受験番号札 ····································	1枚 1枚

⟨⟨ 追加支給について ⟩⟩


ランプレセプタクル用端子ねじ、リングスリーブ及び差込形コネクタは、作業のやり直し等により不足が生じた場合、申し出(挙手をする)があれば追加支給します。

技能試験問題 [試験時間 60分]

図 1 に示す配線工事を与えられた材料を使用し、**〈施工条件〉**に従って完成させなさい。なお、

- 1. 変圧器は端子台で代用する。
- 2. --- で示した部分は施工を省略する。
- 3. VVF 用ジョイントボックス及びスイッチボックスは支給していないので、その取り付けは省略する。
- 4. 電線接続箇所のテープ巻きや絶縁キャップによる絶縁処理は省略する。
- 5. ジョイントボックス (アウトレットボックス) の接地工事は省略する。
- 6. 作品は保護板(板紙)に取り付けないものとする。

図1. 配線図

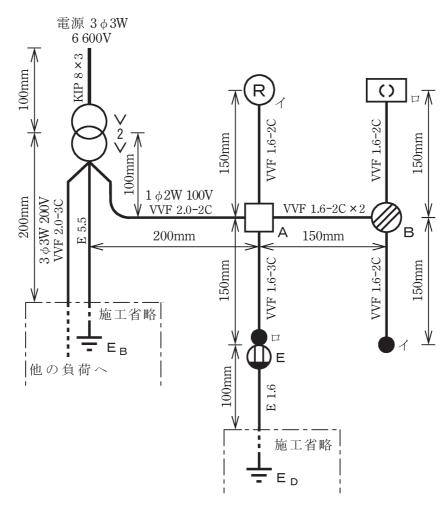

(注)

- 1. 図記号は、原則として JIS C 0617-1~13及び JIS C 0303:2000に準拠して示してある。また、作業に直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
- 2. (R) は、ランプレセプタクルを示す。

図 2. 変圧器代用の端子台説明図


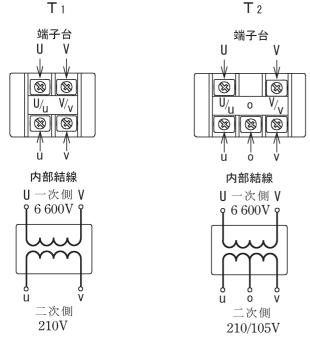


図3. 変圧器結線図

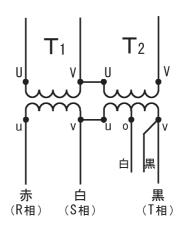

(接地線の表示は省略してある)


< 施工条件 >

- 1. 配線及び器具の配置は、図1に従って行うこと。
- 2. 変圧器代用の端子台は、図2に従って使用すること。
- 3. 変圧器代用の端子台の結線及び配置は、図3に従い、かつ、次のように行うこと。
 - ①変圧器二次側の単相負荷回路は、変圧器 T2のo, vの端子に結線する。
 - ②接地線は、変圧器 T2の o端子に結線する。
 - ③変圧器代用の端子台の二次側端子のわたり線は、太さ2.0mm(白色)を使用する。
- 4. 電線の色別(ケーブルの場合は絶縁被覆の色)は、次によること。
 - ①接地線は、緑色を使用する。
 - ②接地側電線は、すべて白色を使用する。
 - ③変圧器二次側から点滅器及びコンセントに至る非接地側電線は、すべて黒色を使用する。
 - ④三相負荷回路の配線は、R相に赤色、S相に白色、T相に黒色を使用する。
 - ⑤次の器具の端子には, 白色の電線を結線する。
 - ・ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子
 - ・コンセントの接地側極端子(Wと表示)
 - ・引掛シーリングローゼットの接地側極端子 (接地側と表示)
- 5. ジョイントボックスA及び VVF 用ジョイントボックスB部分を経由する電線は、その部分ですべて接続箇所を設け、その接続方法は、次によること。
 - ①A部分は、リングスリーブによる接続とする。
 - ②B部分は, 差込形コネクタによる接続とする。
- 6. ジョイントボックスは、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。
- 7. 埋込連用取付枠は、点滅器(ロ)及びコンセント部分に使用すること。


令和2年度第一種技能試験の解答 候補No. 3

■完成作品の概念図と正解作品例

【概念図】図中の電線色別のうち、 は電線の色別を問わないことを示す。

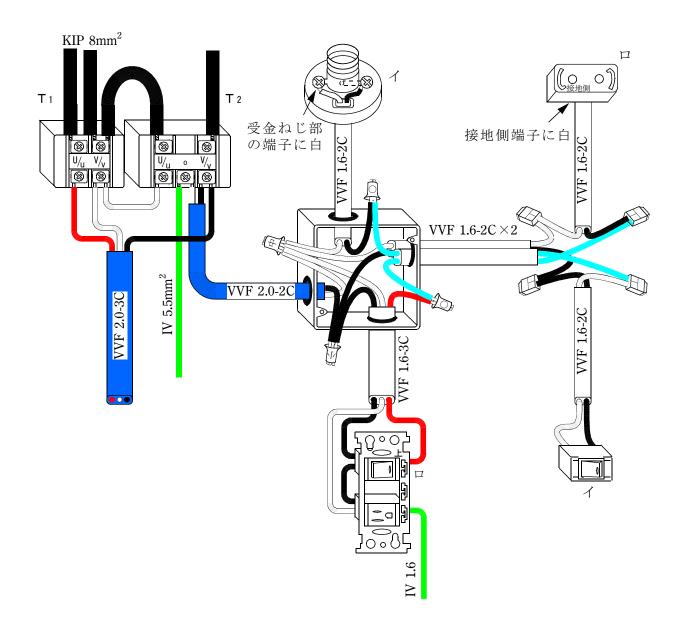

【複線図】

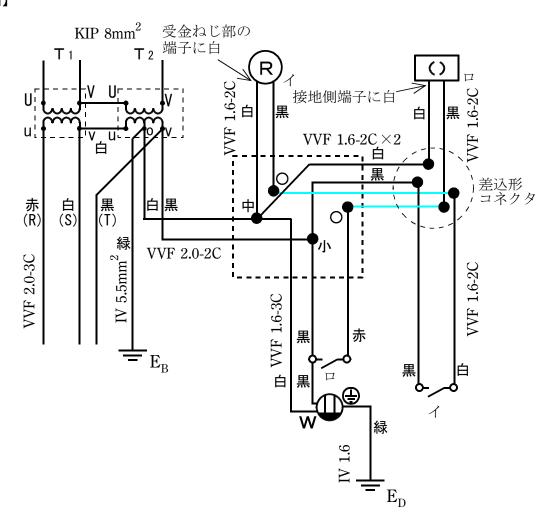

【正解作品例】

